

## Brückenschaltung:

\*Ersatz-Innenwiderstand allgemein:  $R_i = R_{cd} = R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4$

Kompensationsverfahren:  $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow U_{m0} = 0$  bzw.  $U_{R2} = U_{R4}$

Ausschlagverfahren:



Stromfluss auf Brücke beachten

Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}$  (vielleicht auch mit ESQ\* arbeiten)

Empfindlichkeit:  $S = \frac{\gamma}{\Delta R_2} = \frac{U_{m0}}{R_{cd} + R_{ni}} \cdot \frac{1}{\kappa_I} \cdot \frac{1}{\Delta R}$

Brückenstrom:  $I_{ni} = \frac{U_{m0}}{R_{cd} + R_{ni}} = \gamma \cdot \kappa_I$

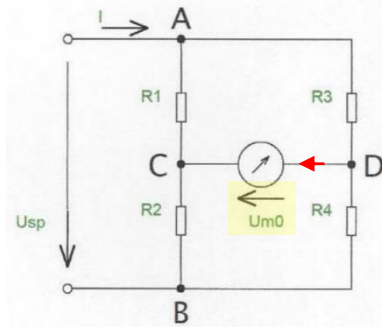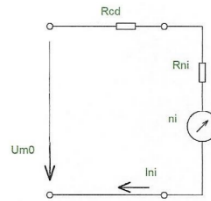$\gamma$  = Skalenteilen  $\kappa_I$  = Skalenkonstanen



Viertelbrücke: 1 Widerstand ändert sich,  $R = R_2 = R_3 = R_4$   $R_1 = R + \Delta R$


Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{\Delta R}{4R} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\Delta R}{2R}}$

Ersatz-Innenwiderstand:  $R_{cd} = R \cdot \left( \frac{R + \Delta R}{2R + \Delta R} + \frac{1}{2} \right)$

Brückenstrom ist nicht linear zu  $\Delta R$ : \*für  $\frac{\Delta R}{R} \ll 1$  \*Ersatzinnenwiderstand:  $R_{cd} \approx R$

\*Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{\Delta R}{4R}$

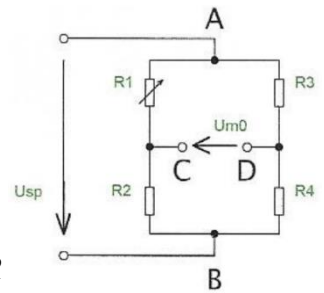
\*Brückenstrom:  $I_G = I_{ni} \approx U_{SP} \cdot \frac{\Delta R}{4R} \cdot \frac{1}{R + R_{ni}}$



Halbbrücke: 2 Widerstände ändern sich, doppelte Empfindlichkeit als Viertelbrücke


gleichsinnige Veränderung von  $R_2$  und  $R_3$ :  $R_2 = R + \Delta R$   $R_3 = R + \Delta R$   $R_1 = R_4 = R$

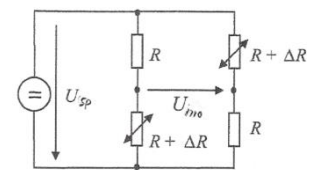Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{2R \cdot \Delta R + \Delta R^2}{(2R + \Delta R)^2}$  für kleine  $\frac{\Delta R}{R}$ :  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{\Delta R}{2R}$



Gegensinnige Veränderung von  $R_1$  und  $R_2$ :  $R_1 = R - \Delta R$   $R_2 = R + \Delta R$   $R_3 = R_4 = R$

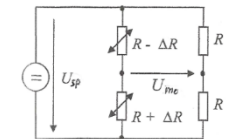Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{2\Delta R \cdot R}{4R^2}$  auch für größere  $\frac{\Delta R}{R}$ :  $U_{m0} = U_{SP} \cdot \frac{\Delta R}{2R}$




Ersatz-Innenwiderstand:  $R_{cd} = R \cdot \left[ 1 - \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\Delta R}{R} \right)^2 \right]$

Vollbrücke: alle 4 Widerstände sind variabel,

Leerlaufspannung:  $U_{m0} = U_{sp} \cdot \frac{\Delta R}{R}$

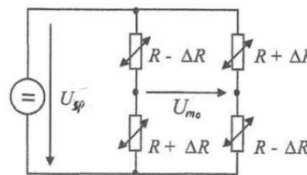Ersatz-Innenwiderstand:  $R_{CD} = R_i = R - \frac{(\Delta R)^2}{R}$



$R_2 = R + \Delta R$ ,  $R_3 = R + \Delta R$ ,


$R_1 = R - \Delta R$ ,  $R_4 = R - \Delta R$









## Stromspeisung

Brückenspannung:  $U_{B0} = I_0 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3 - R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$

Diagonalstrom mit  $R_{ni}$ :  $I_{ni} = \frac{U_{B0}}{R_i + R_{ni}}$

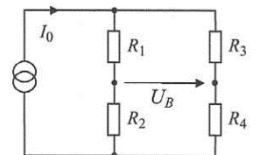Innenwiderstand:  $R_i = (R_2 + R_4) \parallel (R_1 + R_3)$



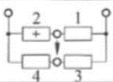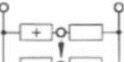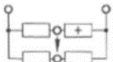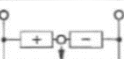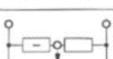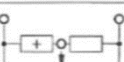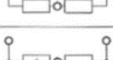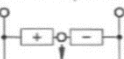		$U_0$ -gespeist	$I_0$ -gespeist				
a		$U_d \approx + \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d \approx \frac{I_0}{4} \Delta R$	e		$U_d \approx \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d = \frac{I_0}{2} \Delta R$
b		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d \approx - \frac{I_0}{4} \Delta R$	f		$U_d = \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d = \frac{I_0}{2} \Delta R$
c		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d \approx - \frac{I_0}{4} \Delta R$	g		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \left( \frac{\Delta R}{R_0} \right)^2$	$U_d = - \frac{I_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0} \Delta R$
d		$U_d \approx \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d = \frac{I_0}{2} \Delta R$	h		$U_d = U_0 \frac{\Delta R}{R_0}$	$U_d = I_0 \Delta R$

## Oszilloskop:

Frequenz:  $f = \frac{1}{T}$  Phasenverschiebung:  $\varphi = \frac{\Delta t \cdot 360^\circ}{T}$  Spitzen-Spitzen-Spannung:  $U_{ss} = div \cdot \frac{V}{div}$

## Messverstärker:

### Operationsverstärker:

$r_{ge}$  = Gegentakteingangswiderstand


$r_{gl}$  = Gleichakteingangswiderstand

$r_o$  = Ausgangswiderstand

GWP = Verstärkungs-Bandbreiteprodukt

$A_0$  = DC-Leerlaufverstärkung

$A_{GL}$  = Gleichtaktverstärkung

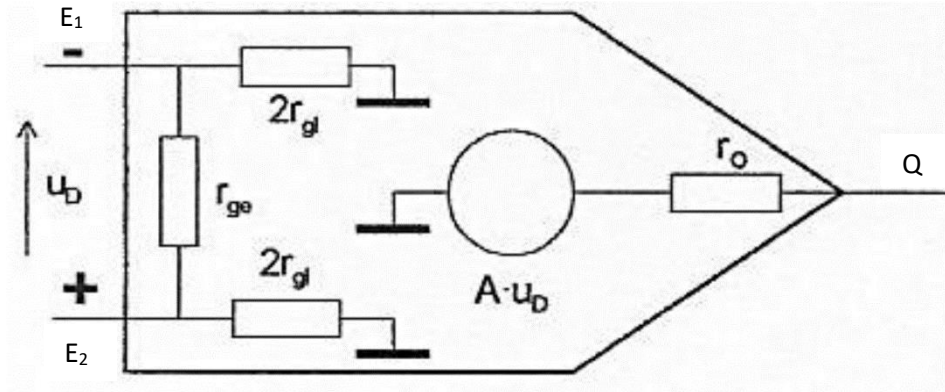

**Gleichtakteingangsspannung**  $U_{GL}$  wenn  $U_{E1} = U_{E2}$   $U_A = A_{GL} \cdot U_{GL}$  Mittelwert zwischen E im Bezug auf Masse

Gleichtaktunterdrückung:  $CMRR = \frac{A_D (erwünscht)}{A_{GL} (unerwünscht)}$  → Gütekriterium

**Eingangs-Offset-Spannung:**  $U_{IO}$  ist die Spannung  $U_{ID}$  bei der  $U_Q = 0$

**Differenzverstärkerschaltung:** bessere Methode zum Diskret Aufgebauten Differenzverstärker


Verstärkung:  $G_{DIFF} = \frac{R_{FB1} + R_{FB2} + R_G}{R_G}$

Mit  $R_{FB1} = R_{FB2}$  Verstärkung:  $G_{DIFF} = 1 + \frac{2R_{FB}}{R_G}$

Vorteile:

Verstärkung hängt nur von  $R_G$  ab

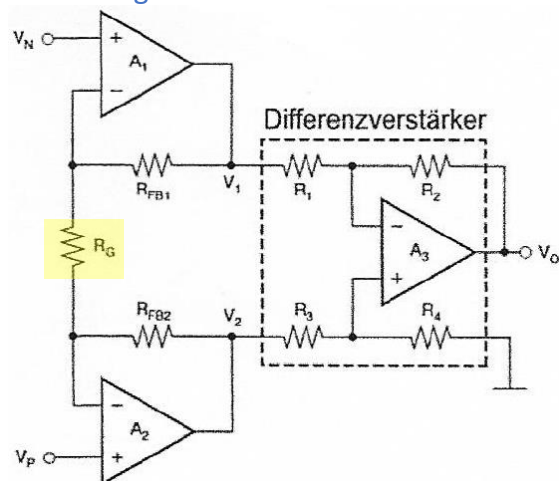Gleichtaktverstärkung der Vorstufen fast Null



## Analog-Digital-Wandlung:


Quantisierungsstufe:  $x_{min} = Q = \frac{x_{max}}{(2^N - 1)}$  mit: x = Amplitude und N = Bitbreite

Von kürzerer nach längerer Umsetzzeit geordnet:

Parallelverfahren → Wägeverfahren → Zählverfahren → Sigma-delta-Verfahren

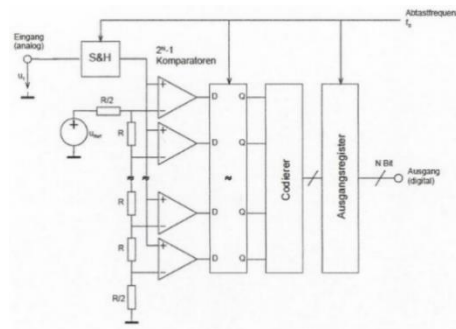
### Parallelverfahren (Flash-AD-Wandler)

- 1 Wort pro Zyklus
- Jeder Ausgangswert ein eigener Komparator
- **Sehr schnell** aber in Auflösung beschränkt
- Ein n-Bit Wandler braucht  $(2^n - 1)$  Komparatoren
- Abtastrate 1 GHz und 8-12 Bitbreite



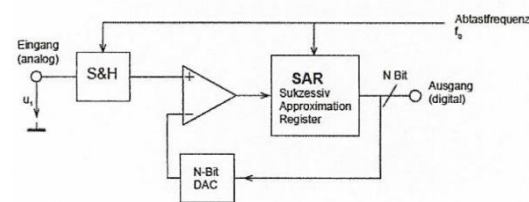
### Sukzessive Approximation (SAR-AD-Wandler)

- 1 Pegel pro Zyklus
- Datenbreite N-Bit wandeln die Eingangsspannung in N-Zyklen um


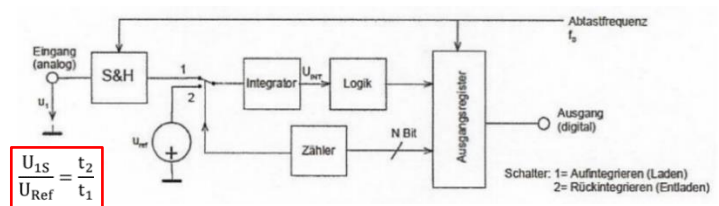
### Zählverfahren


- 1 Digit pro Zyklus
- Geringer Schaltungsaufwand, aber langsam
- Meistens Dual-Slope




### Delta-Sigma Wandler ( $\Delta\Sigma$ -Wandler)

- Überabtastverfahren (**braucht längere Umsetzzeit**)
- Auflösung 20-24 Bit Eingangssignale bis 100kHz


## Digital-Analog-Wandlung:

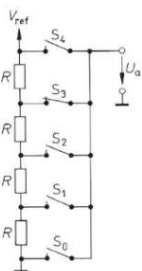

Parallelverfahren

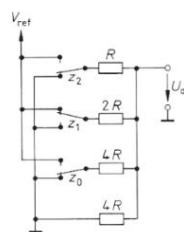

Wägeverfahren

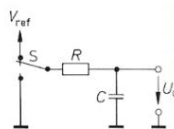

Zählverfahren

Beim Parallelverfahren werden mit einem Spannungsteiler alle möglichen Spannungswerte bereitgestellt. Mit einem 1 aus n-Dekoder wird dann derjenige Schalter geschlossen, dem die gewünschte Ausgangsspannung zugeordnet ist.

Beim Wägeverfahren ist jedem Bit ein Schalter zugeordnet. Über entsprechend gewichtete Widerstände wird dann die Ausgangsspannung aufsummiert.

Das Zählverfahren erfordert nur einen einzigen Schalter, der periodisch geschlossen und wieder geöffnet wird. Das Tastverhältnis wird mittels Pulsweitenmodulator so eingestellt, dass der arithmetische Mittelwert der Ausgangsspannung der digitalen Eingangsinformation entspricht.

## Messung nicht elektrischer Größen:

### Zeit und Frequenzmessung:

#### **Messung von Zeitintervalle:**

Zeitintervallmessung:  $T_x = \frac{N_x}{f_R}$   $N_x = \text{Zählerstand}; f_R = \text{Taktfrequenz}$

Auflösung des Zeitintervalls:  $\Delta T_x = \frac{1}{f_R}$

Messunsicherheit:  $\frac{u_{T_x}}{T_x} = \frac{1}{N_x} + \left| \frac{\Delta f_R}{f_R} \right|$  und somit Messabweichung:  $\mp \frac{1}{N_x} + \left| \frac{\Delta f_R}{f_R} \right|$


#### **Messung der Periodendauer:**

Periodendauer:  $T = \frac{N_x}{f_R}$  Messunsicherheit von T:  $\frac{u_T}{T} = \frac{1}{N_x} + \frac{u_{f_R}}{f_R}$

#### **Digitale Frequenzmessung:**

Frequenz:  $f_x = \frac{N_x}{T}$

### Positions- und Winkelmessung:

**Lineare Wegmesssysteme:** Erfassen von Positionen und Messen von Abständen 

**Rotative Wegmesssysteme:** Regel Drehgeber, Encoder oder Potentiometer 

**Absolute Wegmessung:** der Positionswert steht direkt nach dem Einschalten zur Verfügung

**Inkrementalen Wegmessung:** muss nach dem Einschalten zuerst ein Referenzpunkt anfahren, um Null-Position zu erhalten (Vorteil: eine höhere Wegauflösung, Nachteil: Crash am Anfang fahren)

(Liefern nur ein A,B-Signal (Quadraturesignal) und können somit nur relative Wegstrecken zählen)



## Dehnungsmessstreifen:

$$\frac{\Delta R}{R} = \left( \frac{\Delta \rho}{\rho} + 1 + 2\mu \right) \cdot \varepsilon = k \cdot \varepsilon \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

Dehnen → Widerstand vergrößern

Stauchen → Widerstand verkleinern

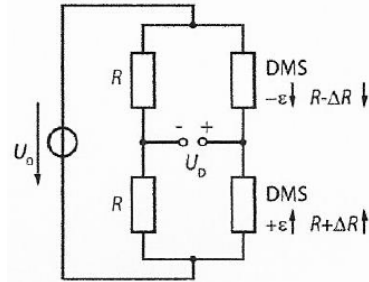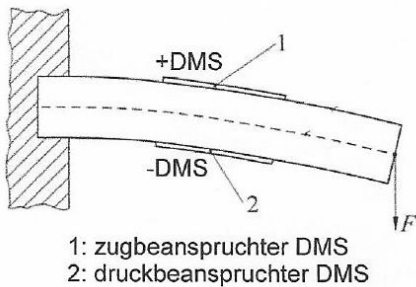

Brückenspannung:

$$U_D = U_{Br} = \frac{U_0}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R} = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \varepsilon$$

## Temperaturmessung:

Überblick Berührende:

Widerstands-Temperaturfühler (

Thermoelement-Temperaturfühler (hohe Temperaturen messbar

Halbleiter-Sensoren (integrierte Schaltkreise, Temperatur 40 bis 150 Grad)

Metall-Widerstandsthermometer:

(PTWert Wert =  $R_0$  bei 0 Grad Celsius)

Widerstand bei veränderter Temperatur:  $R(T) = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T + \beta \cdot (\Delta T)^2)$

Mit  $R_0$  = Grundwiderstand bei  $T_0$  und  $\Delta T$  = Temperaturveränderung

Bei Linearisiertem Temperaturverlauf:  $R(\vartheta) = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta)$  Formel ohne beta (oder 0 ... 100 Grad)

Empfindlichkeit des Fühlers:  $E = \frac{dR}{d\vartheta} = R_0 \cdot \alpha$  „wie ändert sich Widerstand aufgrund Temperaturänderung“

Pt1000 ist empfindlicher wie Pt 100

Temperaturkoeffizient  $\alpha$ :  $\alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{dR}{d\vartheta}$  in der Einheit:  $\left[ \frac{1}{K} \right]$

Umgestellt gemessene Temperatur:  $T = \frac{(R - R_{stör}) - R_0}{R_0 \cdot \alpha}$  mit  $R_{stör}$  = Messleitungswiderstand

Zulässiger Strom:

$$I_{zul} = \sqrt{\frac{E_K \cdot \Delta T_{zul}}{R_0}}$$

mit:

$I_{zul}$ : zulässiger Messstrom

$E_K$ : Eigenerwärmungskoeffizient in W/K

$\Delta T_{zul}$ : zulässige Temperaturerhöhung

$R_0$ : Nennwiderstand

$$P = I^2 R$$

## Verständnisfragen:

### AD-Wandler-Kenngrößen:

**Auflösung:** Sie besagt, welche Wortbreite  $N$  in Bits zur Umsetzung verwendet wird. Daraus folgt die Wandlungsgenauigkeit (Resolution) der AD-Wandlung. (Quantisierungsstufe-Formel oben).

**Wandlungszeit:** Sie beschreibt die minimal notwendige Zeit, die der Wandler zur Umsetzung benötigt.

**Abtast-Halteschaltung: (Sample&Hold-Schaltung)** Sie hält als Analogspeicher die Eingangsspannung während der Dauer der Wandlung konstant. Das Abtastintervall  $T_A$  wird dabei in eine Abtastzeit  $t_{ST}$  und eine Haltezeit  $t_H$  unterteilt. In der Abtastzeit  $t_{ST}$  wird das Eingangssignal erfasst und gespeichert. In der folgenden Haltezeit  $t_H$  erfolgt die Wandlung der konstanten Spannung in ein binäres Wort.

**Apertur-Verzögerung:** Zeitspanne zwischen dem Anlegen des Haltemodus und dem tatsächlichen Übergang in den Haltemodus.

**Apertur-Jitter:** Variation der Aperturverzögerung. Der Apertur-Jitter beschränkt die nutzbare Bandbreite des abzutastenden Signals, weil der Einfluss zu einer Verschlechterung des Signal-Rauschabstandes bei höheren Frequenzen führt.

**Offset- und Verstärkungsfehler:** Offsetfehler äußern sich in einer seitlichen Verschiebung der Umsetzkennlinie. Verstärkungsfehler in einer Abweichung der idealen Steigung. Meist erfolgt eine schaltungstechnische Kompensation.

**Monotonie:** Bei gleichmäßig steigender Eingangsspannung wird eine gleichmäßig steigende Ausgangsspannung in Quantisierungsschritten erwartet. Bei Monotoniefehlern treten gewisse Ausgangscodes nicht auf (Missing Codes).

**Integrale Nichtlinearität (INL):** Sie beschreibt den Fehler zwischen quantisiertem Wert und dem idealen kontinuierlichen Wert. Er wird in Anzahl LSB angegeben.

**Differenzielle Nichtlinearität:** Idealerweise sind alle Quantisierungsstufen gleich breit. Die differenzielle Nichtlinearität (DNL) beschreibt den maximalen Stufenbreitenfehler in Anzahl LSB.

### Merkhilfen für Umrechnungen

K	Kelvin	°C + 273,15 = K		

10 <sup>24</sup>	Yotta	Y
10 <sup>21</sup>	Zetta	Z
10 <sup>18</sup>	Exa	E
10 <sup>15</sup>	Peta	P
10 <sup>12</sup>	Tera	T
10 <sup>9</sup>	Giga	G
10 <sup>6</sup>	Mega	M
10 <sup>3</sup>	Kilo	k
10 <sup>2</sup>	Hekto	h
10 <sup>1</sup>	Deka	da

10 <sup>-1</sup>	Dezi	d
10 <sup>-2</sup>	Zenti	c
10 <sup>-3</sup>	Milli	m
10 <sup>-6</sup>	Mikro	μ
10 <sup>-9</sup>	Nano	n
10 <sup>-12</sup>	Piko	p
10 <sup>-15</sup>	Femto	f
10 <sup>-18</sup>	Atto	a
10 <sup>-21</sup>	Zepto	z
10 <sup>-24</sup>	Yokto	Y

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Komma nach links → 10<sup>1</sup>

Komma nach rechts → 10<sup>-1</sup>